

➡ **Example 9.14 :** Design a non-sequential counter using J-K flip-flop; as per following state diagram.

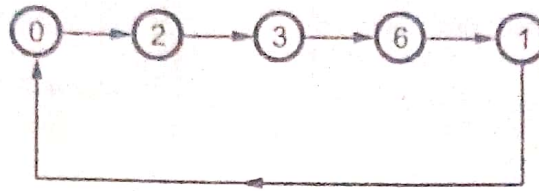


Fig. 9.69

Solution : Excitation table

Present state			Next state			Flip-flop inputs					
Q_A	Q_B	Q_C	Q'_A	Q'_B	Q'_C	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
0	0	0	0	1	0	0	x	1	x	0	x
0	0	1	0	0	0	0	x	0	x	x	1
0	1	0	0	1	1	0	x	x	0	1	x
0	1	1	1	1	0	1	x	x	0	x	1
1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	0	1	x	1	x	1	1	x
1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x

K-map simplification

For J_A

$Q_A \backslash Q_B Q_C$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	X	X	X	X

$$J_A = Q_B Q_C$$

For K_A

$Q_A \backslash Q_B Q_C$	00	01	11	10
0	X	X	X	X
1	X	X	X	1

$$K_A = 1$$

For J_B

$Q_A \backslash Q_B Q_C$	00	01	11	10
0	1	0	X	X
1	X	X	X	X

$$J_B = \overline{Q}_C$$

For K_B

$Q_A \backslash Q_B Q_C$	00	01	11	10
0	X	X	0	0
1	X	X	X	1

$$K_B = Q_A$$

For J_C

$Q_A \backslash Q_B Q_C$	00	01	11	10
0	0	X	X	1
1	X	X	X	1

$J_C = Q_B$

For K_C

$Q_A \backslash Q_B Q_C$	00	01	11	10
0	X	1	1	X
1	X	X	X	X

$K_C = 1$

Logic diagram

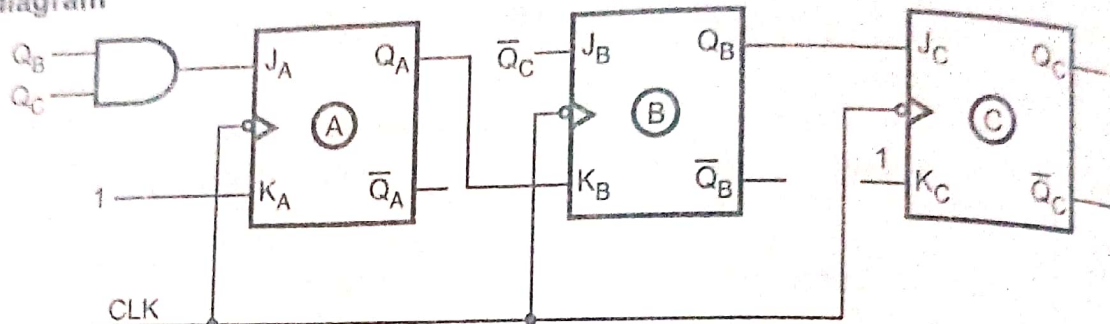


Fig. 9.70

➡ Example 9.15 : Design the circuit to generate the sequence :

$0 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 3$.

Solution : Excitation table

Present state			Next state			Flip-flop inputs					
Q_A	Q_B	Q_C	Q_{A+1}	Q_{B+1}	Q_{C+1}	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C
0	0	0	0	1	0	0	X	1	X	0	X
0	0	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0	1	0	1	0	1	1	X	X	1	1	X
0	1	1	0	0	0	0	X	X	1	X	1
1	0	0	1	1	1	X	0	1	X	1	X
1	0	1	1	0	0	X	0	0	X	X	1
1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	1	1	X	1	X	0	X	0

K-map simplification

For J_A

$Q_A \backslash Q_B Q_C$	00	01	11	10
0	0	X	0	1
1	X	X	X	X

$J_A = Q_B \bar{Q}_C$

For K_A

$Q_A \backslash Q_B Q_C$	00	01	11	10
0	X	X	X	X
1	0	0	1	X

$K_A = Q_B$

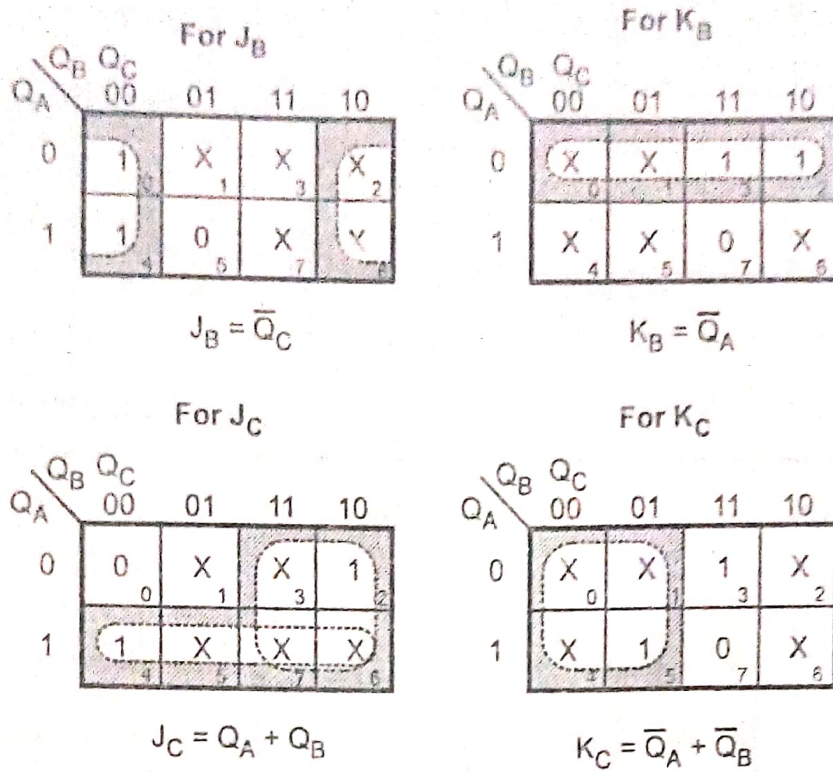


Fig. 9.71

Logic diagram

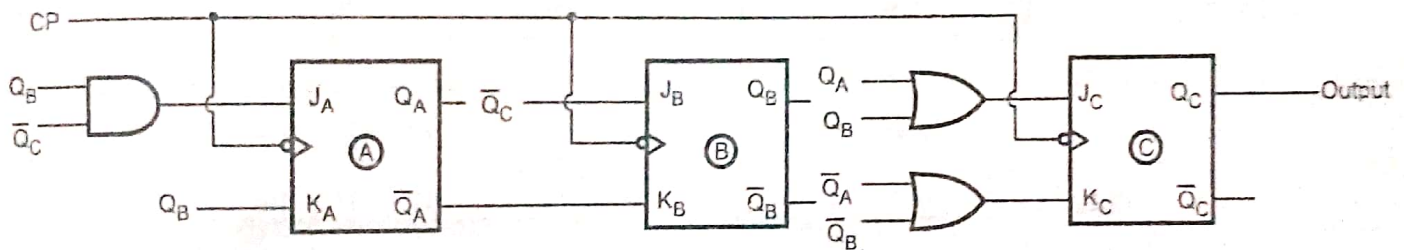


Fig. 9.72

➡ **Example 9.16 :** Design sequence generator to generate sequence 1-9-2-7-3-6 using JK flip-flop.

Solution : Excitation table

Present state				Next state				Flip - flop inputs							
Q_A	Q_B	Q_C	Q_D	Q_{A+1}	Q_{B+1}	Q_{C+1}	Q_{D+1}	J_A	K_A	J_B	K_B	J_C	K_C	J_D	K_D
0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	0	0	1	1	0	0	1	1	x	0	x	0	x	x	0
0	0	1	0	0	1	1	1	0	x	1	x	x	0	1	x
0	0	1	1	0	1	1	0	0	x	1	x	x	0	x	1
0	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0	1	1	0	0	0	0	1	0	x	x	1	x	1	1	x

0	1	1	1	0	0	1	1	0	x	x	1	x	0	x	0
1	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	0	1	0	0	1	0	x	1	0	x	1	x	x	1
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

K-map simplification

For J_A

		$Q_C Q_D$			
		00	01	11	10
$Q_A Q_B$	00	x	1	0	0
	01	x	x	0	0
	11	x	x	x	x
	10	x	x	x	x

$$J_A = \bar{Q}_C$$

For K_A

		$Q_C Q_D$			
		00	01	11	10
$Q_A Q_B$	00	x	x	x	x
	01	x	x	x	x
	11	x	x	x	x
	10	x	1	x	x

$$K_A = 1$$

For J_B

		$Q_C Q_D$			
		00	01	11	10
$Q_A Q_B$	00	x	0	1	1
	01	x	x	x	x
	11	x	x	x	x
	10	x	0	x	x

$$J_B = Q_C$$

For K_B

		$Q_C Q_D$			
		00	01	11	10
$Q_A Q_B$	00	x	x	x	x
	01	x	x	1	1
	11	x	x	x	x
	10	x	x	x	x

$$K_B = 1$$

For J_C

		$Q_C Q_D$			
		00	01	11	10
$Q_A Q_B$	00	x	0	x	x
	01	x	x	x	x
	11	x	x	x	x
	10	x	1	x	x

$$J_C = Q_B$$

For K_C

		$Q_C Q_D$			
		00	01	11	10
$Q_A Q_B$	00	x	x	0	0
	01	x	x	0	1
	11	x	x	x	x
	10	x	x	x	x

$$K_C = Q_B \bar{Q}_D$$

For J_D

$Q_A Q_B$ \ $Q_C Q_D$	00	01	11	10
00	X	X	X	1
01	X	X	X	1
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

$$J_D = 1$$

For K_D

$Q_A Q_B$ \ $Q_C Q_D$	00	01	11	10
00	X	0	1	X
01	X	X	0	X
11	X	X	X	X
10	X	1	X	X

$$K_D = Q_A + \bar{Q}_B Q_C$$

Logic diagram

